
EE 2010
Fall 2026

Name Wyatt Evans

Game 4a
08/31/2026

For the following circuit:

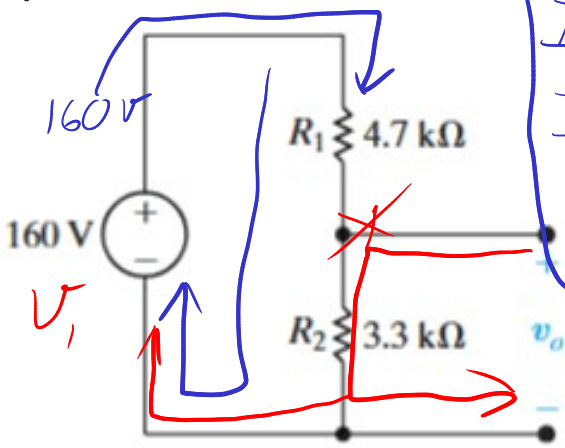a) **What is the current through $R_1$? What is the current through $R_2$?**
b) **What is the voltage $v_0$**




$V = IR$

$I = \frac{V}{R}$ @

$I_A = \frac{160V}{8000\ \Omega} = 0.02A$ (20mA)

$I_{R_1} = I_{R_2}$

$V_1$

$V_S = V_{R_1} + V_{R_2}$

$V_{R_2} = V_o$

$= V_S - V_{R_1}$

$I_{R_2} = 0.02A = \frac{V_S - V_{R_1}}{3300} = \frac{V_o}{3300}$

$0.02A(3300\Omega) = V_o = 66V$