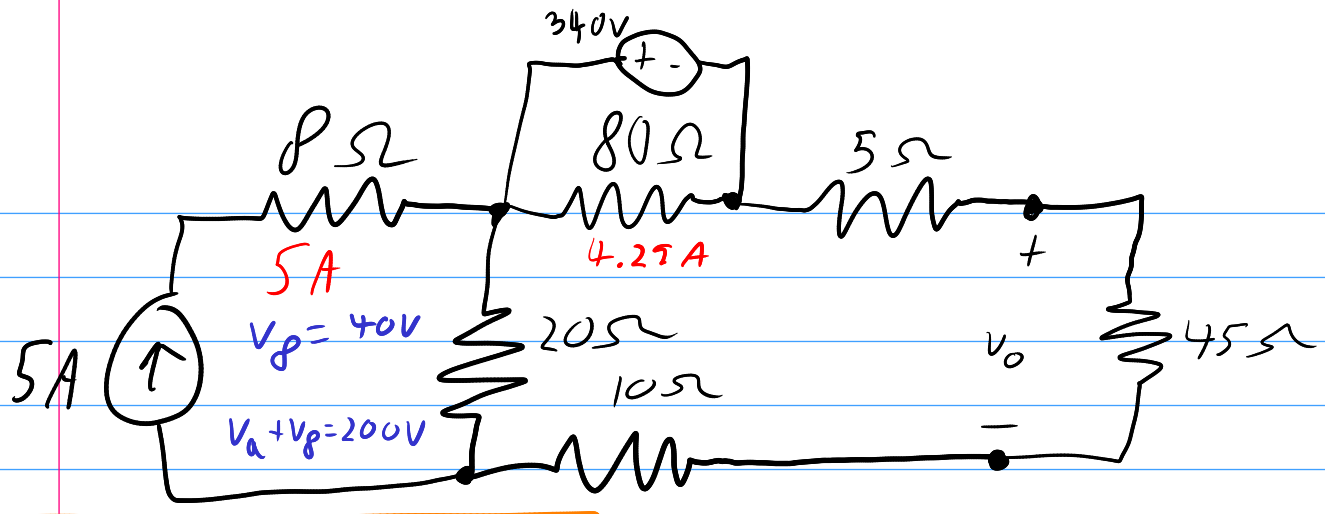


$P_{5A} = -(200)(5) = -1000W$

V_{top} I_5

$= \frac{1}{60}\Omega$

$I_{20} = \frac{V_a}{20} = 8A$

$8 + 4.25 + I_{340} = 5$

$I_{RHS} = \frac{V_b}{60}$

$\frac{V_a}{20} + \frac{V_b}{60} = 5A$

$I_{340} = 5 - 12.25$

$= -7.25$

$V_a = V_b + 340$

$P_{340} = V_{340} I_{340}$

$4V_b + 1020 = 300$

$P_{340} = -2465W$

$4V_b = -720$

$V_b = -180V$

$V_a = 160V$

$I_{RHS} = -3A$

$V_o = 45 I_{RHS} = -135V$